



ใบเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยที่ 9

ชื่อวิชา ดิจิตอลเบื้องต้น

รหัสวิชา 2104-2107

สอนครั้งที่ 16

ชื่อหน่วย วงจรนับ

เวลา (นาที่) -

ชื่อเรื่อง วงจรนับแบบซิงโครนัส

ข้อ	เฉลย
1	ง. แหล่งจ่ายสัญญาณนาฬิกาเดียวกับตัวที่ 1
2	ค. ทำงานด้วยความเร็วสูง
3	ก. ค่า Q_A เป็น 1 และ เจอขอบขาของสัญญาณนาฬิกา
4	ค. 4 ค่า
5	ง. กำหนดจำนวนฟลิปฟล็อป
6	ก. $J = 1$, $K = X$
7	ข. $J = X$, $K = 1$
8	ค. 5 ค่า
9	ง. 100
10	ข. 011