



## ใบแบบฝึกหัด

## หน่วยที่ 9

ชื่อวิชา ดิจิตอลเบื้องต้น

รหัสวิชา 2104-2107

## สอนครั้งที่ 16

ชื่อน่วย วงจรนับ

เวลา (นาที) 10

ชื่อเรื่อง วงจรนับแบบซิงโครนัส

- ### 1. จงอธิบายหลักการทำงานของวงจรรนับแบบซิงโครนัส (Synchronous Counter)

[illegible]

2. จงออกแบบวงจรนับ 6 แบบซิงโครนัส โดยใช้เจเคฟลิปฟล็อป

[illegible]

[illegible]

[illegible]

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of numerous horizontal rows, each defined by two parallel dotted lines. The rows are evenly spaced and extend across the entire width of the page, providing a guide for letter height and placement. There is no text or other markings on the page.